

Introduction to VLSI Design

Lecture 16 - 13/09/22

$$t_p = t_{p0} \left(1 + \frac{gt}{r} \right)$$

$$t_p = t_{p0} \left(1 + \frac{f}{r} \right)$$

$$\frac{C_{g, \text{int}}}{C_{g, i}}$$

$$t_p = 0.69 R_{eq} (C_{int} + C_L)$$


↳ drain cap

$$= 0.69 R_{eq} C_{int} \left(1 + \frac{C_L}{r C_g} \right)$$

$$C_{diff} = r C_g$$

$$t_p = t_{p0} (r + f)$$

Alternative $t_{p0} = 0.69 R_{eq} C_g$

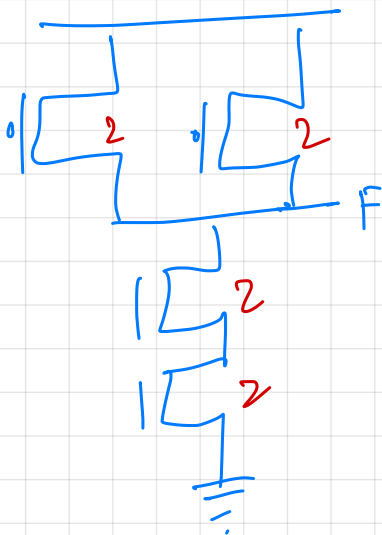

NMOS PMOS

$$C_{d \text{ and}} = 2C_d + 4C_d = 6C_d$$

$$C_{d \text{ inv}} = C_d + 2C_d = 3C_d$$

$$C_{g \text{ and}} = 4C_g$$

$$C_{g \text{ inv}} = 3C_g$$

$$r = \frac{C_d}{C_g}$$

$$t_p = 0.69 R_{eq} (C_{int} + C_L)$$

$$= 0.69 R_{eq} C_{g \text{ and}} \left(\frac{C_{d \text{ and}}}{C_{g \text{ and}}} + \frac{C_L}{C_{g \text{ and}}} \right)$$

$$t_p = 0.69 R_{eq} (C_{int} + C_L) \quad t_p = t_{p0} (r + f)$$

$$= 0.69 R_{eq} C_{gnand} \left(\frac{C_{dnand}}{C_{gnand}} + \frac{C_L}{C_{gnand}} \right)$$

$$C_{gnand} = 4C_g$$

$$C_{ginv} = 3C_g$$

$$0.69 R_{eq} \left(\frac{4}{3} \right) C_{ginv} \left(\frac{6C_d}{4C_g} + f \right)$$

$$\underbrace{0.69 R_{eq} C_{ginv}}_{t_{p0}} \left(\cancel{\frac{1}{3}} \times \frac{6}{\cancel{1}} r + \frac{4f}{3} \right)$$

$$t_p = t_{p0} (2r + 4f)$$

$$= t_{p0} \left(2 + \frac{4f}{r} \right)$$


$$\hookrightarrow t_{p0} = 0.69 R_{eq} C_{ginv}$$

$$t_p = 0.69 R_{eq} C_{gnand} \left(1 + \frac{C_L}{C_{gnand}} \right)$$

$$t_p = t_{p0} \left(P + \frac{gf}{r} \right)$$

Logical effort

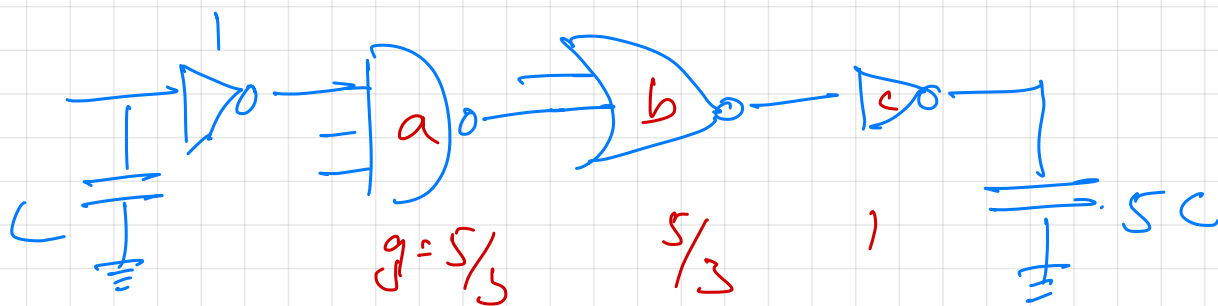\nearrow
 Intrinsic delay of inverter
 \searrow No. of inputs



$$F = 5 \quad G = 1 \times \frac{5}{3} \times \frac{5}{3} \times 1 = \frac{25}{9}$$

$$H = \frac{125}{9} \quad h_{opt} = \left(\frac{125}{9} \right)^{\frac{1}{4}} = 1.93$$

$$h_1 = 1 \times a \quad a = 1.93 \quad t_{p1} = t_{p0} (1 + 1.93)$$

$$h_2 = \frac{5}{3} \times \frac{b}{a} \quad b = 2.26 \quad t_{p2} = t_{p0} (3 + 1.93)$$

$$h_3 = \frac{5}{3} \times \frac{c}{b} \quad c = 2.5 \quad t_{p3} = t_{p0} (2 + 1.93)$$


$$t_{p4} = t_{p0} \left(1 + \frac{5}{2.5} \right)$$

$$h_4 = 1.93 = 1 \times \frac{5}{c} \quad c = \frac{5}{1.93} = 2.59$$

$$h_3 = 1.93 = \frac{5}{3} \times \frac{c}{b} \quad b = \frac{5 \times 2.59}{3 \times 1.93}$$

$$= 2.23$$
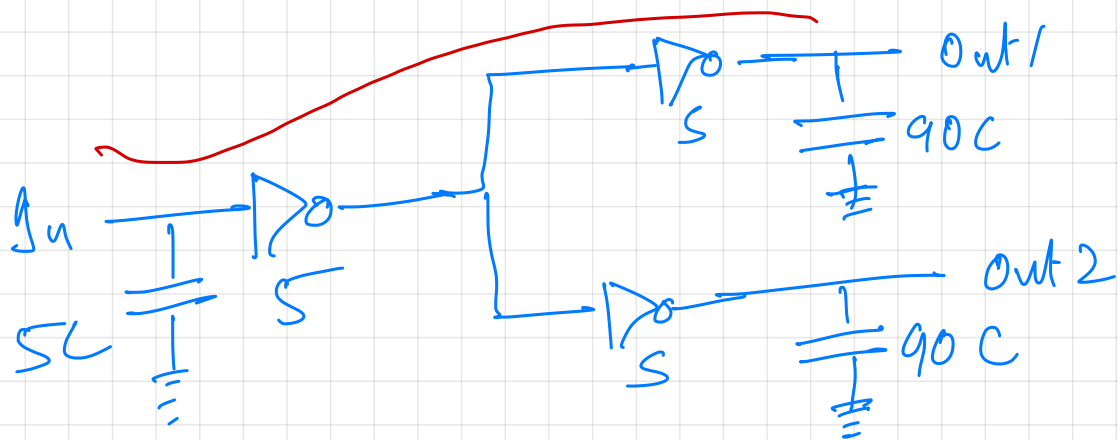
$$h_2 = 1.93 = \frac{5}{3} \times \frac{b}{a} \quad a = 1.93$$



$$F = \frac{90}{S} = 18 \quad f_{opt} = \sqrt{18} - ?$$

$$\text{Branching effort } b = \frac{C_{on-path} + C_{off-path}}{C_{on-path}}$$

$$b_1 = \frac{2S}{S} = 2 \quad b_2 = 1$$


$$\text{Path branch effort} = B = \prod b_i$$

$$\begin{aligned} \text{Path effort } H = GFB &= 1 \times \frac{90}{S} \times 2 \\ &= 36 \end{aligned}$$

$$h_{opt} = 6$$

$$h_1 = 6 = 2 \times \frac{S}{S} \Rightarrow S = 15$$
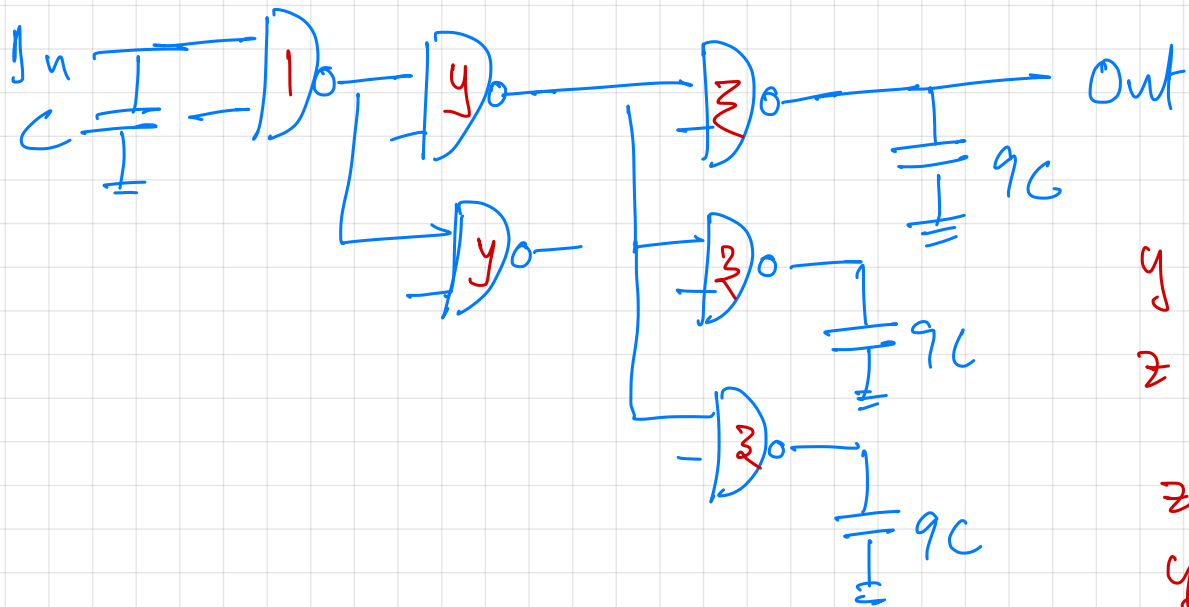
$$h_2 = 6 = 1 \times \frac{90}{S} \Rightarrow S = 15$$



$$y = 1.875$$

$$z = 2.34$$

$$z = 2.4$$

$$y = 1.92$$