

VLSI Design - Lecture 10

29th Aug 2022

$$t_p = N t_{po} \left(1 + \frac{f}{r} \right)$$

$$C_j = \sqrt{C_{j-1} C_{j+1}}$$

Both can be designed.

$$F = \frac{C_L}{C_{in}} = f^N$$

$$N = \frac{\ln F}{\ln f}$$

$$t_p = \ln F t_{po} \left(\frac{1}{\ln f} + \frac{f}{r \ln f} \right)$$

$$\frac{dt_p}{df} = 0 \text{ for } t_{opr}$$

$$\frac{-1}{(\ln f)^2} \cdot \frac{1}{f} - \frac{f}{r} \cdot \frac{1}{(\ln f)^2} \cdot \frac{1}{f} + \frac{1}{r \ln f} = 0$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\ln f} \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{r} \right)$$

$$\ln f = 1 + \frac{r}{f}$$

$$r=0 \quad f=e$$

$$r=1 \quad f=3.6$$

Optimum f

$$F = 1000$$

$$N = \frac{\ln F}{\ln f} = 5.4$$

$$N=5 \quad t_p = 5 t_{po} \left(1 + \frac{f}{r} \right) = 23 t_{po}$$

$$N=6 \quad = 27.6 t_{po}$$


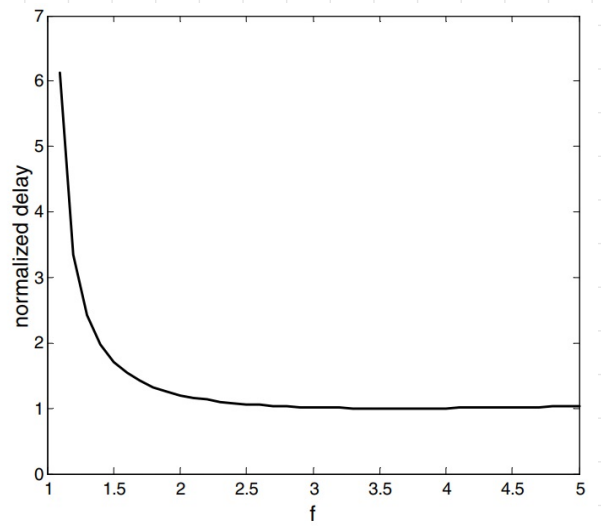
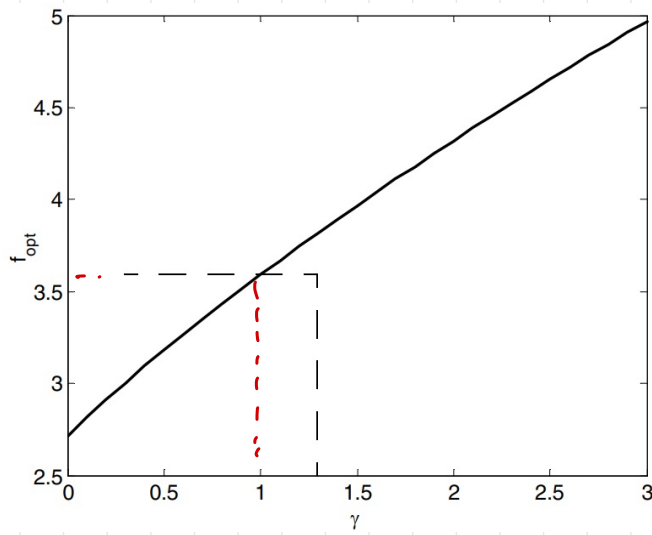



Table 5.3 t_{opt}/t_{p0} versus x for various driver configurations.

F	Unbuffered	Two Stage	Inverter Chain
10	11	8.3	8.3 2
100	101	22	16.5 3
1000	1001	65	24.8 5
10,000	10,001	202	33.1 7

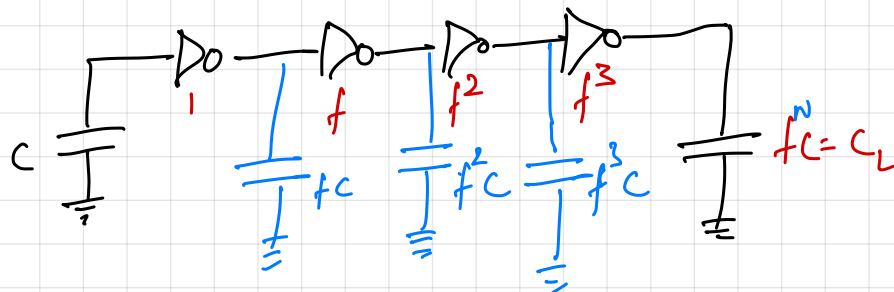$\frac{\ln(10000)}{\ln(3.6)} = 7$
 $f = (10000)^{1/7} = 3.7$
 7×4.7


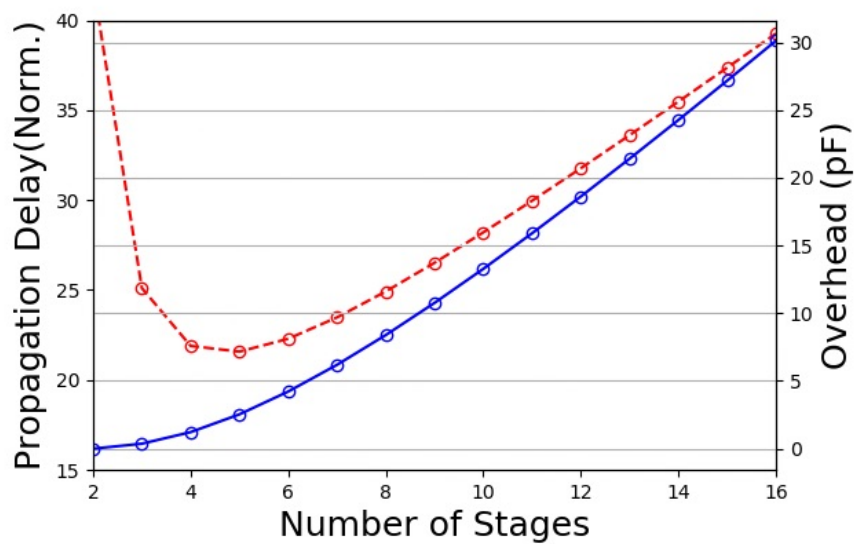
$$\text{Overhead} = fC + f^2C + f^3C + \dots + f^{N-1}C$$



$C_{in} = 50 \text{ fF}$
 $C_L = 20 \text{ pF}$

