

Spice Model Parameters

*NMOS models

*Typical

```
.model nch_tt nmos (Level=8
+noimod=1 version=3.3 tnom=27 tox=4.1E-9 xj=1E-7 nch=2.3549E17 vth0=0.362587
+k1=0.5865832 k2=4.152205E-3 k3=1E-3 k3b=2.1824687 w0=1E-7 nlx=1.795622E-7
+lmin=1.8e-7 lmax=1.0e-4 wmin=1.8e-7 wmax=1.0e-4
+dvt0w=0 dvt1w=0 dvt2w=0 dvt0=1.746117 dvt1=0.4409233 dvt2=-3.663487E-4
+u0=262.117234 ua=-1.386325E-9 ub=2.284255E-18 uc=5.506514E-11 vsat=1.04174E5 a0=1.9287698
+ags=0.416466 b0=-1.536637E-9 b1=-1E-7 keta=-7.111387E-3 a1=6.573435E-4 a2=0.8808358
+rdsw=112.5093924 prwg=0.494777 prwb=-0.2 wr=1 wint=7.098292E-9 lint=1.120392E-8
+x1=-2E-8 xw=-1E-8 dwg=-3.812756E-9 dwb=8.690068E-9 voff=-0.0878502 nfactor=2.2975194
+cit=0 cdsc=2.4E-4 cdscd=0 cdscb=0 eta0=3.116078E-3 etab=1
+dsb=0.0226021 pclm=0.7222753 pdiblc1=0.2160258 pdiblc2=2.237807E-3 pdiblc3=0.1 drout=0.8036712
+pscbe1=2.434136E9 pscbe2=4.844371E-8 pvag=0 delta=0.01 rsh=6.8 mobmod=1 prt=0 ute=-1.5
+kt1=-0.11 kt1l=0 kt2=0.022 ual=4.31E-9 ub1=-7.61E-18 uc1=-5.6E-11 at=3.3E4 wl=0 wln=1 ww=0
+wwn=1 wwl=0 ll=0 ll=1 lw=0 lwn=1 lw1=0 capmod=2 xpart=0.5
+cgdo=6.99E-10 cgso=6.99E-10 cgbo=1E-12 cj=9.840057E-4 pb=0.7342005 mj=0.3623465
+cjsw=2.405513E-10 pbsw=0.4681508 mjsw=0.1 cjswg=3.3E-10 pbswg=0.4681508 mjswg=0.1
+cf=0 pvth0=-7.11401E-4 prdsw=-0.6661763 pk2=5.920718E-4 wketa=2.148339E-4 lketa=-0.0151118
+pu0=3.3563216 pua=-1.30682E-11 pub=0 pvsat=1.25639E3 peta0=1E-4 pketa=6.507934E-4)
```

*Typical

```
.model nch_tt nmos (Level=8
+noimod=1 version=3.3 tnom=27 tox=4.1E-9 xj=1E-7 nch=2.3549E17 vth0=0.362587
+k1=0.5865832 k2=4.152205E-3 k3=1E-3 k3b=2.1824687 w0=1E-7 nlx=1.795622E-7
+lmin=1.8e-7 lmax=1.0e-4 wmin=1.8e-7 wmax=1.0e-4
+dvt0w=0 dvt1w=0 dvt2w=0 dvt0=1.746117 dvt1=0.4409233 dvt2=-3.663487E-4
+u0=262.117234 ua=-1.386325E-9 ub=2.284255E-18 uc=5.506514E-11 vsat=1.04174E5 a0=1.9287698 .....
```

*FF corner

```
.model nch_ff nmos (level=8
+noimod=1 version=3.3 tnom=27 tox=3.895E-9 xj=1E-7 nch=2.3549E17 vth0=0.262587
+k1=0.5865832 k2=4.152205E-3 k3=1E-3 k3b=2.1824687 w0=1E-7 nlx=1.795622E-7
+lmin=1.8e-7 lmax=1.0e-4 wmin=1.8e-7 wmax=1.0e-4
+dvt0w=0 dvt1w=0 dvt2w=0 dvt0=1.746117 dvt1=0.4409233 dvt2=-3.663487E-4
+u0=288.328957 ua=-1.386325E-9 ub=2.284255E-18 uc=5.506514E-11 vsat=1.04174E5 a0=1.9287698 .....
```

*SS corner

```
.model nch_ss nmos (level=8
+noimod=1 version=3.3 tnom=27 tox=4.305E-9 xj=1E-7 nch=2.3549E17 vth0=0.462587
+k1=0.5865832 k2=4.152205E-3 k3=1E-3 k3b=2.1824687 w0=1E-7 nlx=1.795622E-7
+lmin=1.8e-7 lmax=1.0e-4 wmin=1.8e-7 wmax=1.0e-4
+dvt0w=0 dvt1w=0 dvt2w=0 dvt0=1.746117 dvt1=0.4409233 dvt2=-3.663487E-4
+u0=235.905511 ua=-1.386325E-9 ub=2.284255E-18 uc=5.506514E-11 vsat=1.04174E5 a0=1.9287698 .....
```

VLSI Design - Lecture 5

12 - Aug - 2022

Use the generic 0.25 μm CMOS model below for all your work unless otherwise specified. Assume $|2\phi_F| = 0.6 \text{ V}$.

	$V_{T0} \text{ (V)}$	$\gamma \text{ (V}^{0.5}\text{)}$	$V_{DSAT} \text{ (V)}$	$k' \text{ (A/V}^2\text{)}$	$\lambda \text{ (V}^{-1}\text{)}$	$R_{eq} \text{ (k}\Omega\text{)} @ V_{DD}$
NMOS	0.43	0.4	0.63	115×10^{-6}	0.06	13
PMOS	-0.4	-0.4	-1	-30×10^{-6}	-0.1	31


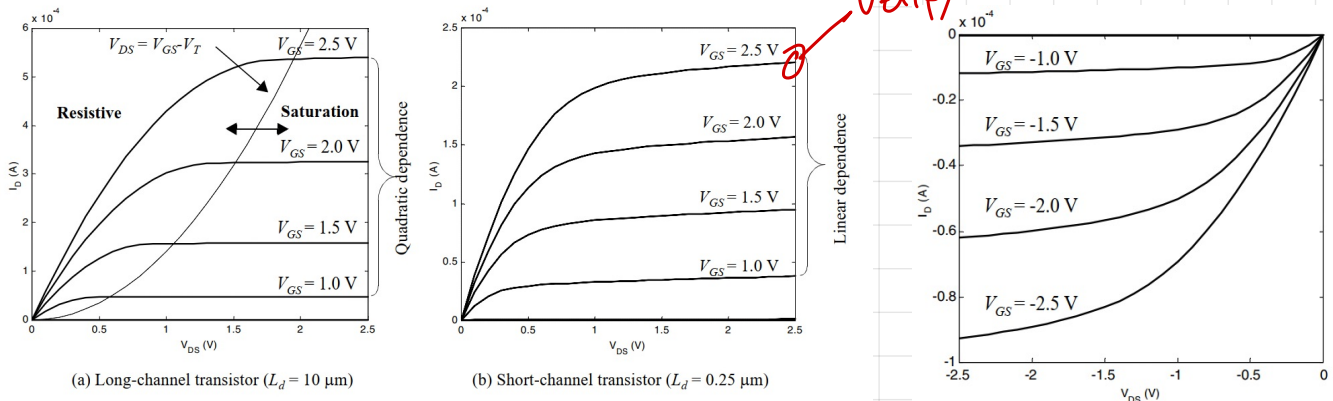


Figure 3.19 I - V characteristics of long- and short-channel NMOS transistors in a 0.25 μm CMOS technology. The (W/L) ratio of both transistors is identical and equals 1.5
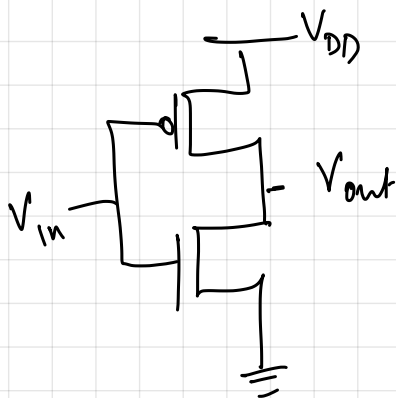
$$I_D = K'_n \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATn}}{2} \right) V_{DSATn} (1 + \lambda V_{DS})$$



$$I_{Dn} = -I_{Dp} \Rightarrow I_{Dn} + I_{Dp} = 0$$

$$K'_n \left(\frac{W}{L} \right)_n \left(V_{IN} - V_{TN} - \frac{V_{DSATn}}{2} \right) V_{DSATn}$$

$$+ K'_p \left(\frac{W}{L} \right)_p \left(V_{IN} - V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATp}}{2} \right) \frac{V_{DSATp}}{2} = 0$$

$$V_{IN} = V_{OUT} = V_{OUT} \quad \lambda = \frac{K_p V_{DSATp}}{K_n V_{DSATn}}$$

$$V_{IN} - V_{TN} - \frac{V_{DSATn}}{2} + \lambda \left(V_{IN} - V_{DD} - V_{TP} - \frac{V_{DSATp}}{2} \right) = 0$$

$$V_{IN} (1 + \lambda) = V_{TN} + \frac{V_{DD} V_{DSATn}}{2} + \lambda \left(V_{DD} + V_{TP} + \frac{V_{DSATp}}{2} \right)$$

$$V_M = \frac{V_{TN} + \frac{V_{DSATn}}{2} + \lambda \left(V_{DD} + V_{TP} + \frac{V_{DSATp}}{2} \right)}{1 + \lambda}$$

$$\lambda = \frac{K_p' (W/L)_p \cdot V_{DSATp}}{K_n (W/L)_n V_{DSATn}}$$

$$V_{TN} = 0.43 \quad K_n' = 115 \mu A/V^2$$


$$V_{TP} = -0.4 \quad K_p' = -30 \mu A/V^2$$

$$V_{DD} = 2.5 V$$

$$V_{DSATn} = 0.63 \quad V_{DSATp} = -1$$

$$g \text{ if } \lambda = 1 \quad V_M = ?$$

$$1.17 V$$

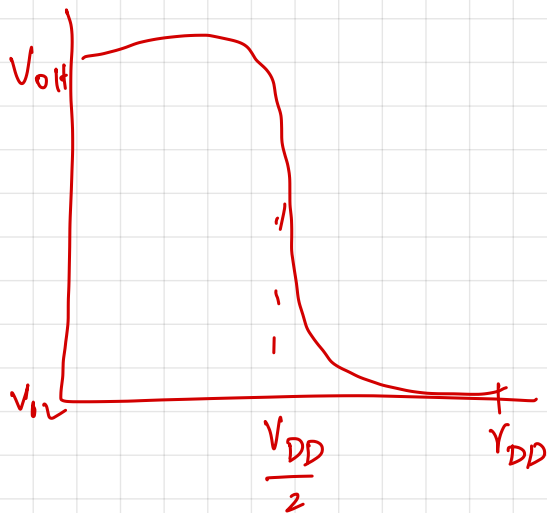

$$V_M = V_{DD}/2 \quad V_M = 1.25$$

$$\text{Assuming } V_{DD} \gg \begin{matrix} V_{TN} & V_{DSATn} \\ V_{TP} & V_{DSATp} \end{matrix}$$

$$V_M = \frac{\lambda V_{DD}}{1 + \lambda}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_p \geq \left(\frac{W}{L} \right)_n$$

$L = L_{min}$ in digital circuits

$$L = 0.25 \mu m$$

$$L = 0.18 \mu m$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{min} = 1.5$$

$$0.25 \times 1.5 = 0.375 \mu m$$

Gain: $\frac{dV_{out}}{dV_{in}}$


Write expression with channel length modulation.

$$g = - \frac{1}{I_D (V_M)} \frac{V_{DSATp} K_p + V_{DSATn} K_n}{\lambda_n - \lambda_p} \sim -30$$

$$I_D = K_n' (W/L) \left(V_M - V_{TN} - \frac{V_{DSATn}}{2} \right) V_{DSATn}$$

$$= 115 \times 1.5 \left(1.25 - 0.43 - \frac{0.63}{2} \right) 0.63$$
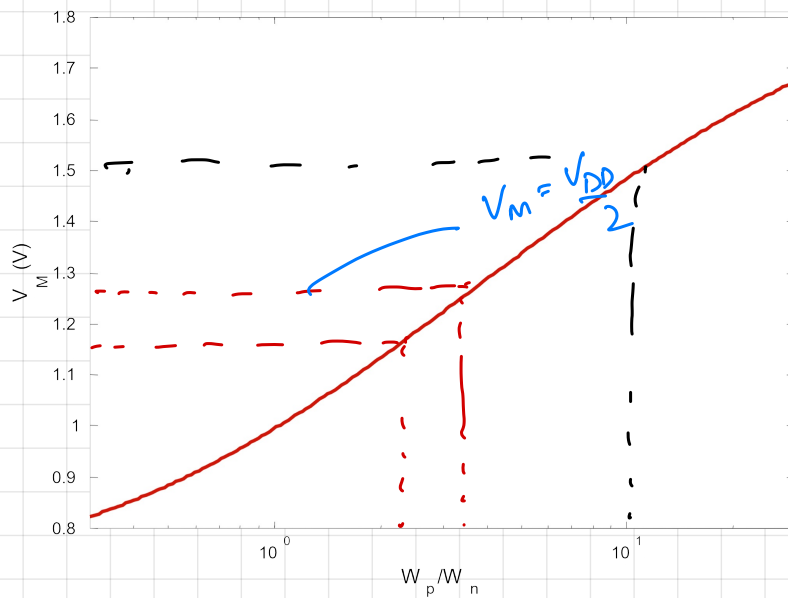
$$= 55 \mu A \quad \sim 59 \mu A \text{ with } c_{LM}$$



$$\left(V_M - V_{Tn} - \frac{V_{DSATn}}{2} \right) + \lambda \left(V_M - V_{DD} - V_{Tp} - \frac{V_{DSATp}}{2} \right) = 0$$

$$\lambda = ? \quad V_M = V_{DD}/2$$

$$\left(1.25 - 0.43 - \frac{0.63}{2} \right) + \lambda \left(-1.25 + 0.4 + 0.5 \right) = 0$$

$$\lambda = ? \quad 1.44 = \frac{-30 \times -1}{115 \times 0.63} \times \frac{(W/L)_p}{(W/L)_n}$$

$$\frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = 3.4$$

$$\lambda = 1 \quad \frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{115 \times 0.63}{30 \times 1} = 2.3$$